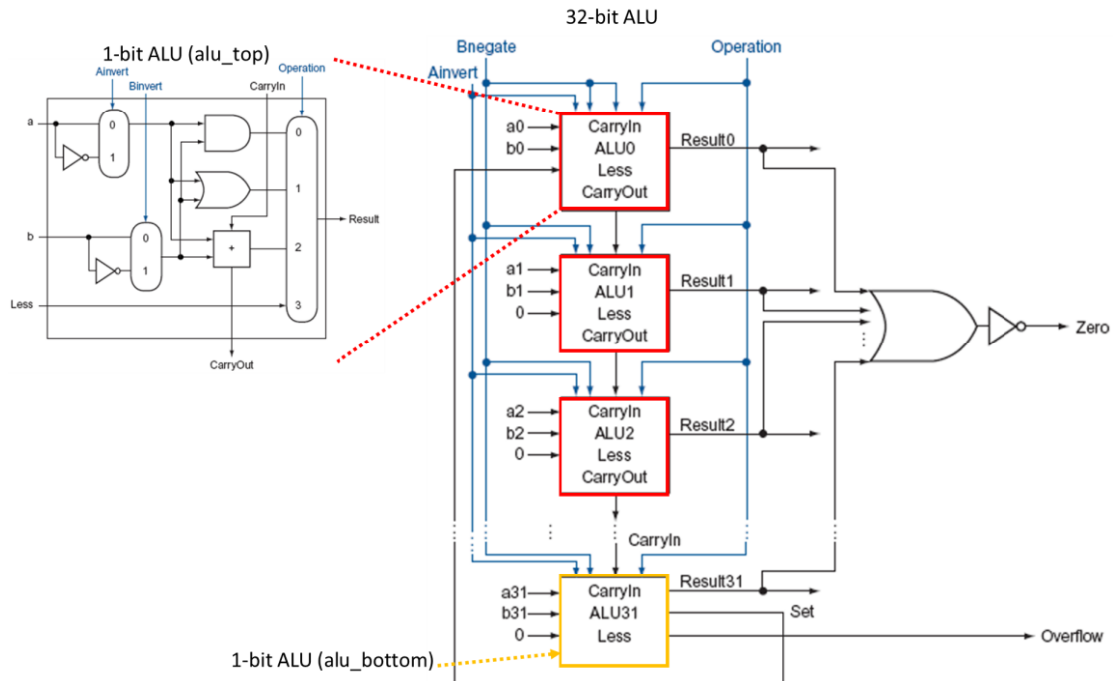


# 計算機組織 HW1

0416081 趙賀笙

0416025 呂翊愷

## Architecture diagram:



## Description of Implementation:

### 1. alu\_top.v

首先，透過兩個 Mux 決定輸入的 source1, 2 要不要 invert，

接著再從輸入的 operation 判斷要執行甚麼運算。

如果 operation 是 00，表示 A 和 B 要做 AND，所以 result 是  $A \& B$ ，cout 是 0。

如果 operation 是 01，表示 A 和 B 要做 OR，所以 result 是  $A | B$ ，cout 是 0。

如果 operation 是 10，表示 A 和 B 要相加，所以 result 是 A 和 B 和 Cin 做 XOR，cout 是 A, B, Cin 兩兩做 AND 再 OR 起來。

如果 operation 是 11，表示 A 和 B 的大小判斷，若  $A > B$  輸出 1，否則輸出 0。大小比較的方法是將兩數相減，若減完的結果是負的，則可知 A 比 B 小。判斷的方法是檢查兩數相減後的 sign bit，如果是 1 則代表是 A less than B，故輸出 1。

## 2. alu.v

首先，透過 ALU\_control 判斷要執行甚麼運算。

如果 ALU\_control 是 0000，表示 src\_1, src\_2 要做 AND，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2' b00，做 AND 運算，A 和 B 不 invert。

如果 ALU\_control 是 0001，表示 src\_1, src\_2 要做 OR，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2' b01，做 OR 運算，A 和 B 不 invert。

如果 ALU\_control 是 0010，表示 src\_1, src\_2 要相加，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2' b10，A 和 B 不 invert，傳入 Full\_Adder，加上 CarryIn 一起計算。

如果 ALU\_control 是 0110，表示 src\_1, src\_2 要相減，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2'b10，但是 B 要 invert，利用  $A-B=A+B$  的 2 complement+1，傳入 Full\_Adder，利用最低位 CarryIn 傳入 1 當作+1，一起計算，最後得到相減結果。

如果 ALU\_control 是 1100，表示 src\_1, src\_2 要做 NOR，因為  $\sim(\text{src1} \mid \text{src2}) = \sim\text{src1} \ \& \ \sim\text{src2}$ ，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2' b00(AND)，做 AND 運算，A 和 B 皆 invert。

如果 ALU\_control 是 1101，表示 src\_1, src\_2 要做 NAND，因為  $\sim(\text{src1} \ \& \ \text{src2}) = \sim\text{src1} \mid \sim\text{src2}$ ，因此讓傳入 alu\_1bit 的 operation 是 2' b01(OR)，做 OR 運算，A 和 B 皆 invert。

如果 ALU\_control 是 0111，表示 src\_1, src\_2 要比大小，若  $\text{src1} < \text{src2}$  輸出 1，否則輸出 0。因為必須一起考慮 32 個 bit，做法是把所有最低位以外的 less 設成 0 直接傳出，接著把最後用來判斷相減結果的最高位 carry out，傳回最低位的 less，若減完的結果是負的，則因為最低位的 less 也變成 1，所以整體輸出也是 1。

zero: 如果  $\text{result} == 0$ ，zero 就等於 1，否則 zero 是 0。

overflow: 把最高兩位的 cout 做 XOR，如果是 1 則 overflow 是 1，否則就是 0。

cout: 如果最高位的 cout 是 1，則 cout 是 1，否則就是 0。

## 心得：

一開始我們花了一些時間才看懂 Architecture diagram，因為一直不懂

A\_invert 和 B\_invert 的用途是甚麼。好不容易將 alu\_top 實作出來後，又不知道如何將 set less than 實作出來，後來得知將 cout 接到第一個 bit 的 less 就能判斷大小。最後遇到的問題是不知道如何判斷 overflow，後來我們上網搜尋才發現原來將最高兩位的 cout 做 XOR 就好。此份作業最大的收穫大概是除了因此比較了解 ALU 的運作原理之外，還讓我們重新複習了 verilog 的語法，重新找回 verilog 的邏輯思維。